

Netzwerke und Schaltungen 1


Übung 04

Stationäres elektrische Strömungsfeld

<https://eputzi.github.io/courses/nus1/index.html>



Webseite

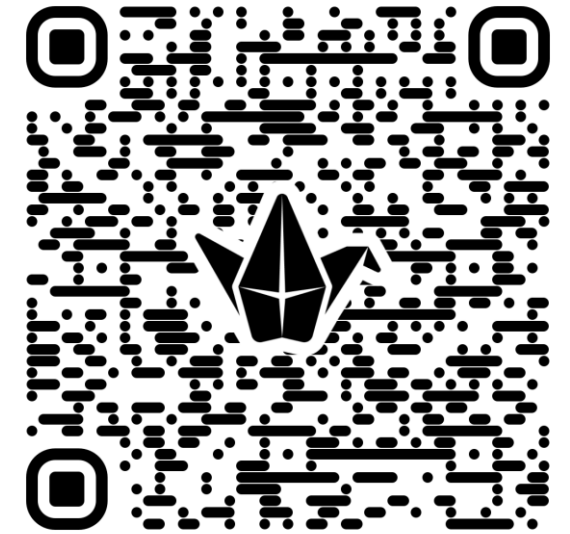


Fragen

Neues Kapitel neues Glück?

- Elektrischer Strom und Stromdichte
- Ladungsträgerbewegung im Leiter
- Spezifische Leitfähigkeit und spez. Widerstand
- Ohmsches Gesetz
- Neue Grenzflächen :(
- Energie und Leistung

Elektrische Strom

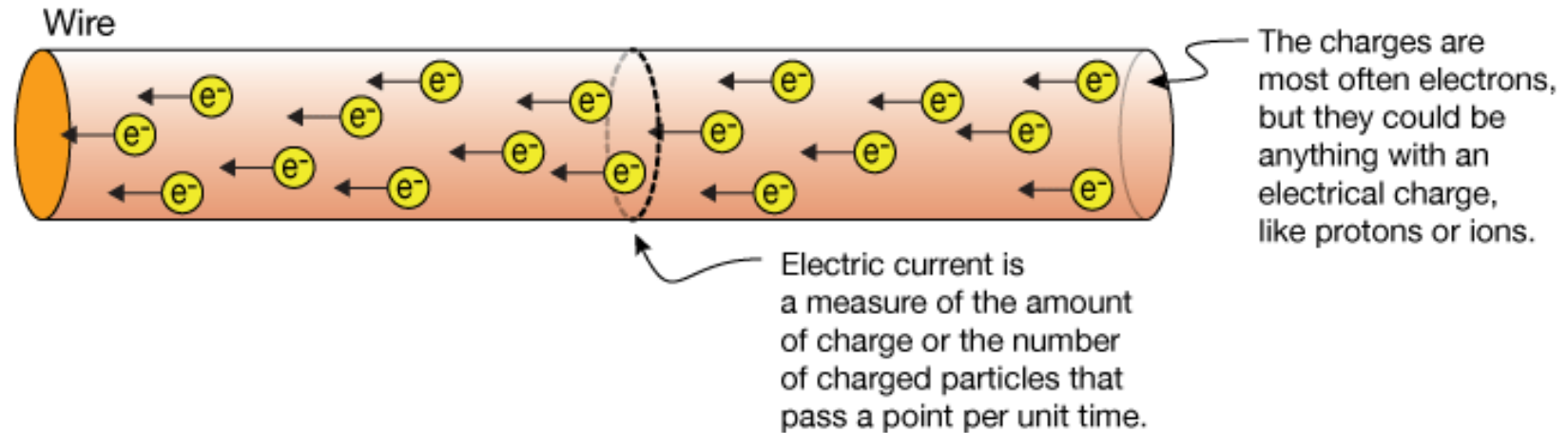
- Angegeben in Ampere [A]
- Strom = Ladung/Zeit



$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t}.$$

$$I(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta t} = \frac{dQ}{dt}$$

Stromdichte

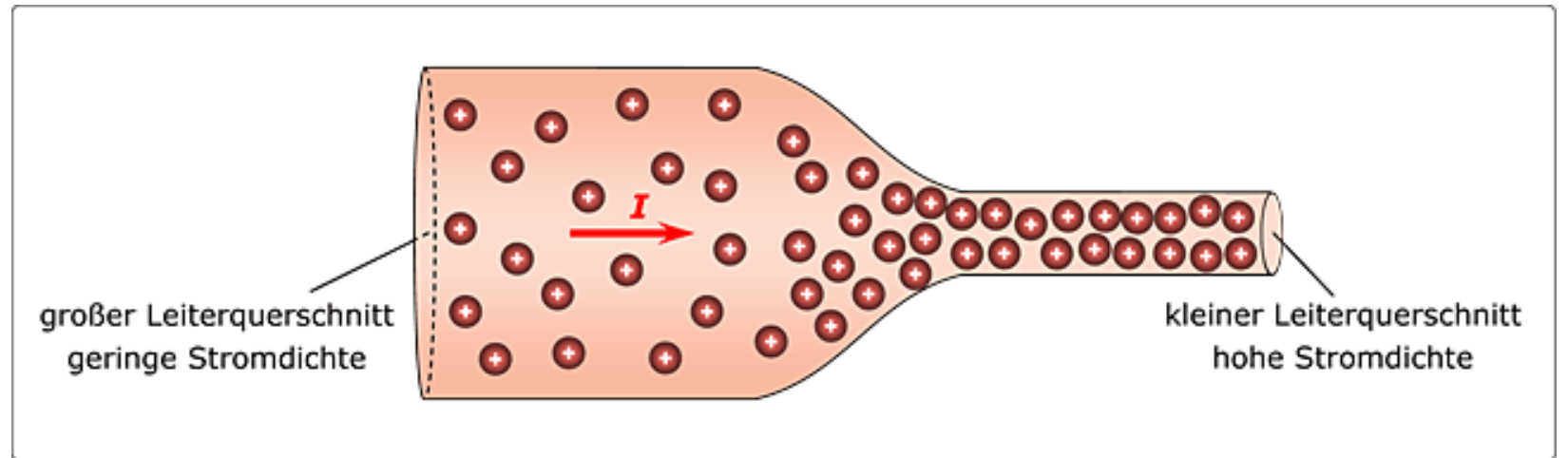


- Angegeben in Ampere pro Quadratmeter [A/m^2]
- Stromdichte = Wie viel Strom geht durch eine Fläche


$$J = \frac{\Delta I}{\Delta A}.$$

$$I = \iint_A \vec{J} \cdot d\vec{A}$$

Why this?

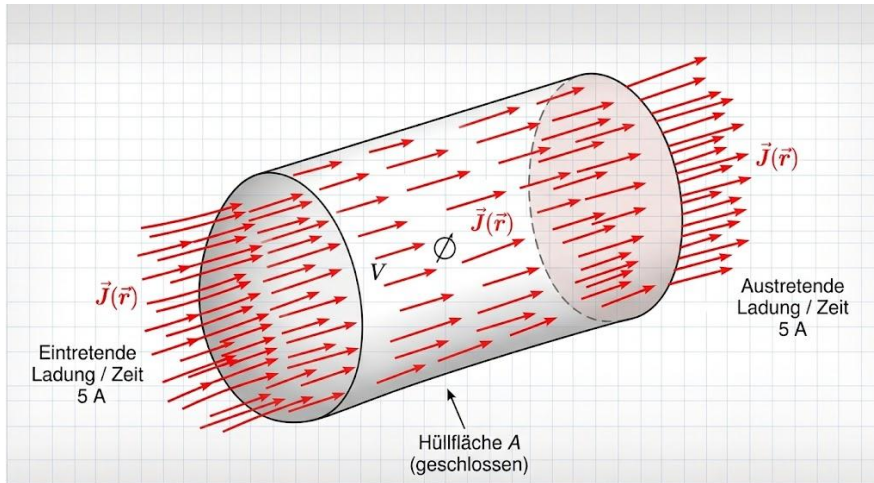
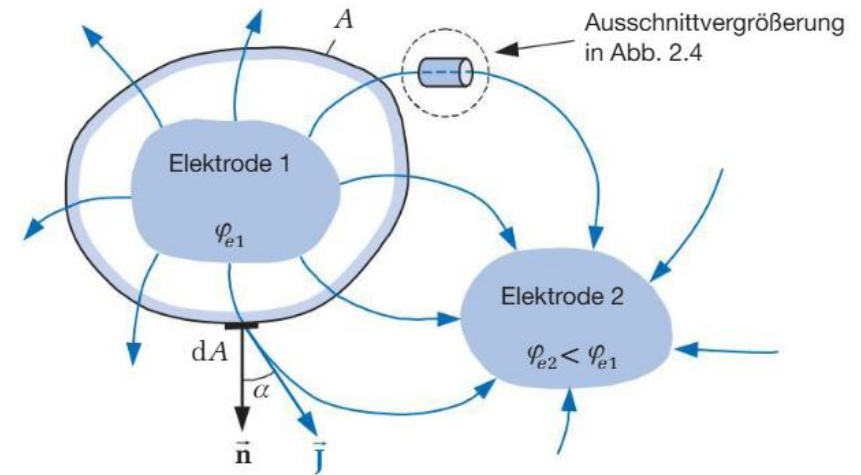
$$\oiint_A \vec{J} \cdot d\vec{A} = 0 .$$



Vs.

$$I = \oiint_A \vec{J} \cdot d\vec{A} .$$

Bewegung im Leiter

- Ohne Feld = zufällige Bewegung
- Mit Feld = geführte Bewegung

$$\vec{v}_e = -\mu_e \vec{E}.$$


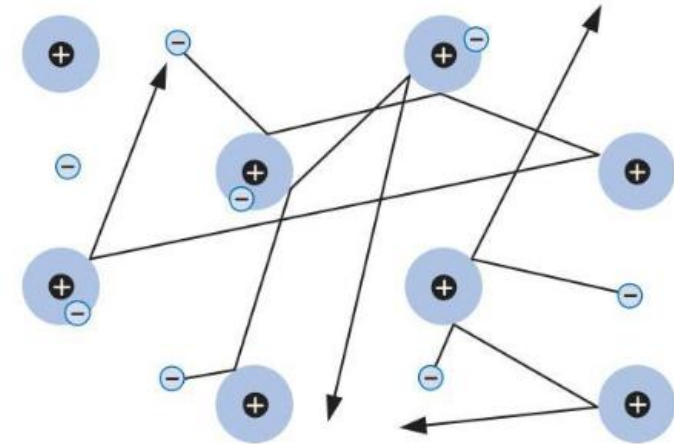


Abbildung 2.5: Ungeordnete Bewegung der Elektronen in einem Atomgitter

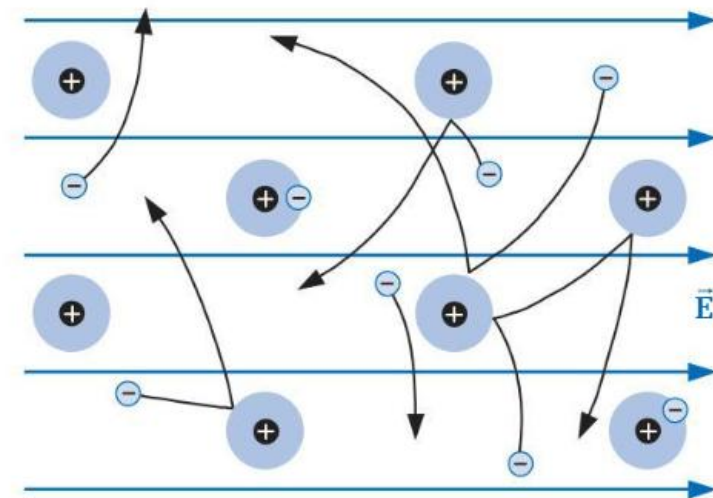

Spezifische Leitfähigkeit und spezifischer Widerstand

$$\vec{J} \stackrel{(2.9)}{=} (-ne) \vec{v}_e \stackrel{(2.14)}{=} ne\mu_e \vec{E} = \kappa \vec{E} .$$

$$[\kappa] = \frac{[J]}{[E]} = \frac{\text{A/m}^2}{\text{V/m}} = \frac{\text{A}}{\text{Vm}} = \frac{1}{\Omega \text{m}} .$$

- Wie gut leitet mein Material?
- Abhängig von der Temperatur

Spezifischer Widerstand
(Kehrwert von Leitfähigkeit)

$$\rho_R = \frac{1}{\kappa}$$

$$\rho_R(T) = \rho_{R,20^\circ\text{C}} \cdot \left[1 + \alpha(T - 20^\circ\text{C}) \right] = \rho_{R,20^\circ\text{C}} \cdot (1 + \alpha \Delta T) .$$

Eine tolle Tabelle zum markieren

Spezifische Leitfähigkeit κ , spezifischer Widerstand ρ_R und Temperaturkoeffizient α für verschiedene Materialien bei 20°C nach [16], [22].
Prozentuale Zusammensetzung: (1): 54 Cu, 45 Ni, 1 Mn, (2): 84 Cu, 4 Ni, 12 Mn

Leiter	$\kappa \cdot \text{m}^{-1} \Omega \text{mm}^2$	$\rho_R \cdot \text{m} \Omega^{-1} \text{mm}^{-2}$	$\alpha \cdot 10^3 \text{ } ^\circ\text{C}$
Aluminium	35	0,0287	3,8
Chromnickel	0,91	1,1	0,2
Eisen	10	0,10	6,1
Gold	44	0,022	3,9
Grafit	0,125	8	-0,2
Konstantan(1)	2	0,5	0,0035
Kupfer	56	0,0178	3,9
Manganin(2)	2,3	0,43	0,02
Messing	12,5	0,08	1,5
Silber	62,5	0,016	3,8
Wolfram	18	0,055	4,1

Seite 97 im Albach

$$\frac{\text{m}}{\Omega \cdot \text{mm}^2}$$

$$\frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}}$$

Enrico Putzi W04

Widerstandsänderung bei Temperaturänderung


Aufgabe: Temperaturänderung eines Kupferleiters

Ein Kupferleiter hat bei $T_0 = 20\text{ °C}$ den Widerstand $R_{20} = 15\text{ }\Omega$. Im Betrieb steigt sein Widerstand auf $R_T = 18,5\text{ }\Omega$. Berechnen Sie die Betriebstemperatur T .

Das Ohm'sche Gesetz

- Elektrische Feld verschwindet im stromdurchflossenen Leiter **nicht!**
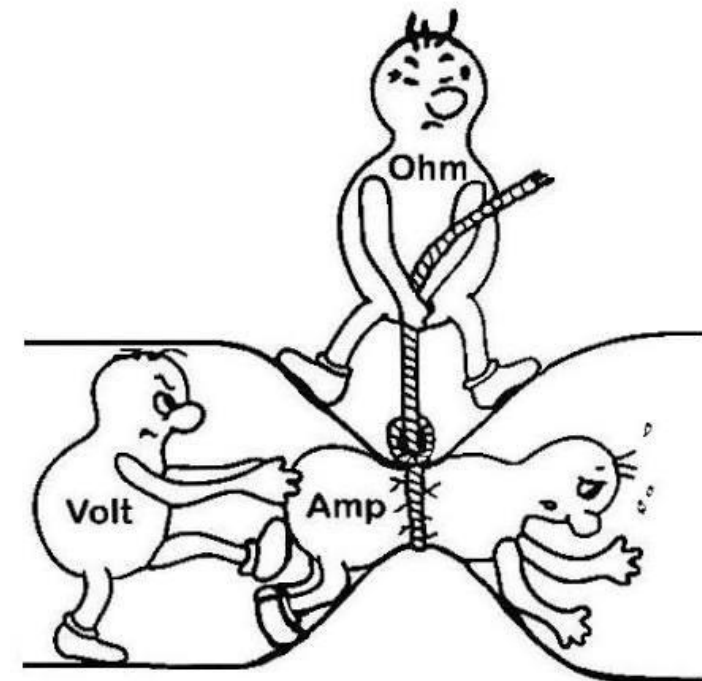
$$R = \frac{U}{I} = \frac{\int \vec{E} \cdot d\vec{s}}{\kappa \iint_A \vec{E} \cdot d\vec{A}}.$$




Der Widerstand

- Einheit Ohm [Ω]

$$R = \frac{U}{I} = \frac{\int \vec{E} \cdot d\vec{s}}{\kappa \iint_A \vec{E} \cdot d\vec{A}}.$$

Leitwert:

$$G = \frac{1}{R}$$

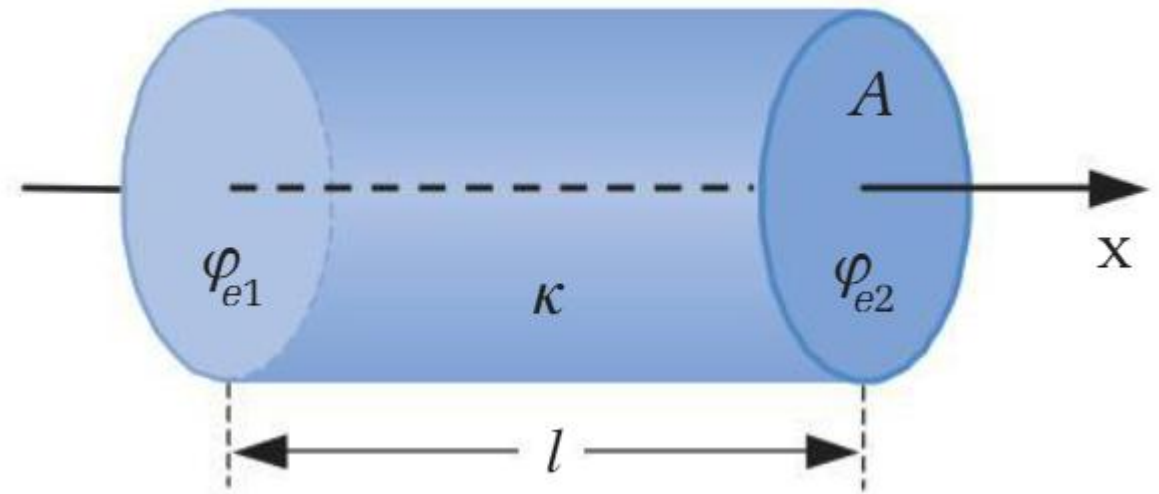

$$R = \frac{l}{\kappa A} = \frac{\rho_R l}{A}$$

Widerstand eines Leiters


Tabelle 2.1

Spezifische Leitfähigkeit κ , spezifischer Widerstand ρ_R und Temperaturkoeffizient α für verschiedene Materialien bei 20°C nach [16], [22].
Prozentuale Zusammensetzung: (1): 54 Cu, 45 Ni, 1 Mn, (2): 84 Cu, 4 Ni, 12 Mn


Leiter	$\kappa \cdot \text{m}^{-1} \Omega \text{mm}^2$	$\rho_R \cdot \text{m} \Omega^{-1} \text{mm}^{-2}$	$\alpha \cdot 10^3 \text{ } ^\circ\text{C}$
Aluminium	35	0,0287	3,8
Chromnickel	0,91	1,1	0,2
Eisen	10	0,10	6,1
Gold	44	0,022	3,9
Grafit	0,125	8	-0,2
Konstantan(1)	2	0,5	0,0035
Kupfer	56	0,0178	3,9

Ein dünner Kupferleiter ($l = 0.10 \text{ m}$ lang, $w = 10 \text{ mm}$ breit und $t = 0.10 \text{ mm}$ hoch) wird von 20°C auf 120°C erwärmt. Berechnet:

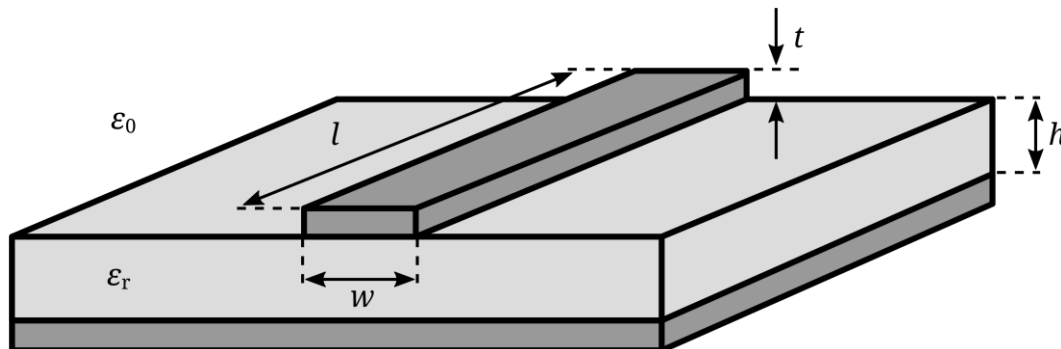- Den Widerstand des Leiters bei 20°C
- Den Widerstand des Leiters bei 120°C




Grenzflächen (Erneut)

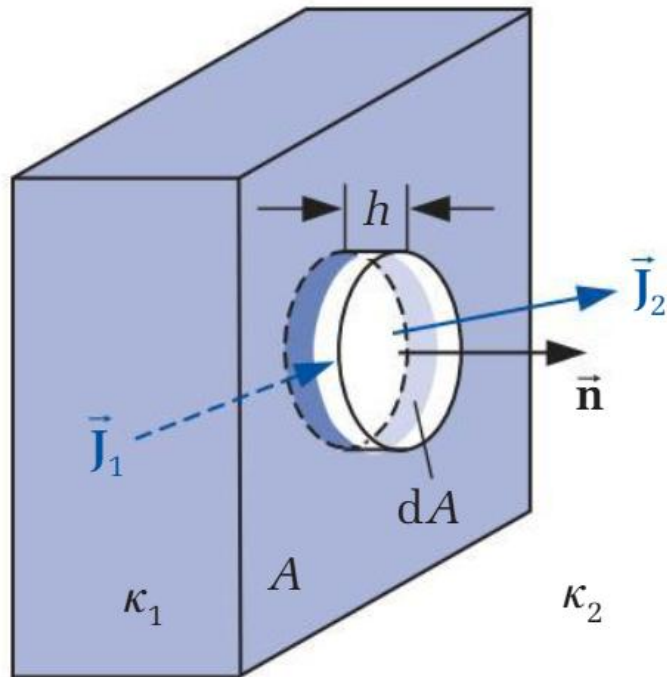

$$J_{n1} = J_{n2}$$



$$\kappa_1 E_{n1} = \kappa_2 E_{n2}$$

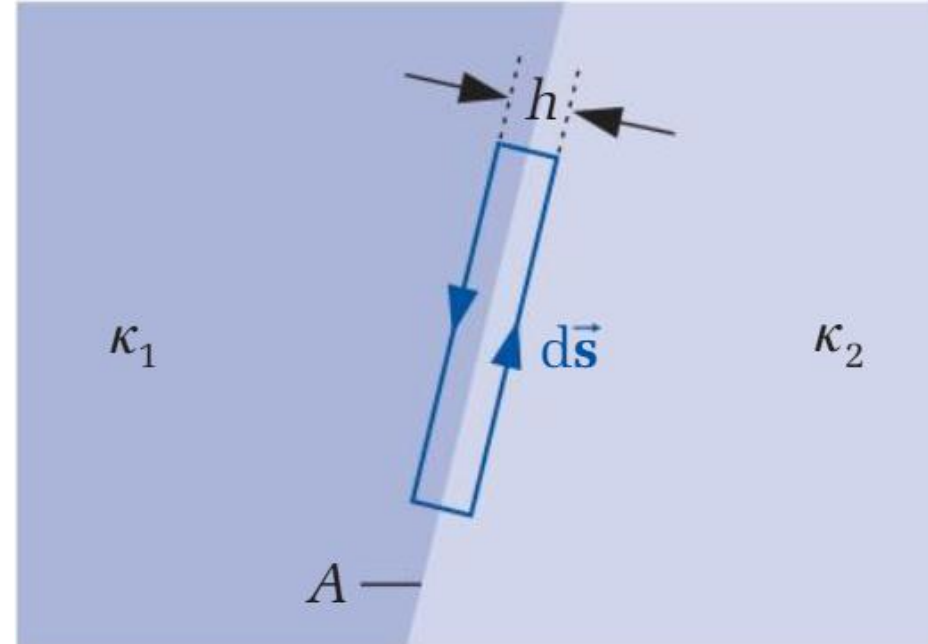

$$E_{t1} ds - E_{t2} ds = 0 \quad \rightarrow \quad E_{t1} = E_{t2}$$

$$E_{t1} = \frac{1}{\kappa_1} J_{t1} = E_{t2} = \frac{1}{\kappa_2} J_{t2} \quad \rightarrow \quad \frac{J_{t1}}{J_{t2}} = \frac{\kappa_1}{\kappa_2}$$

Was wieder wichtig ist

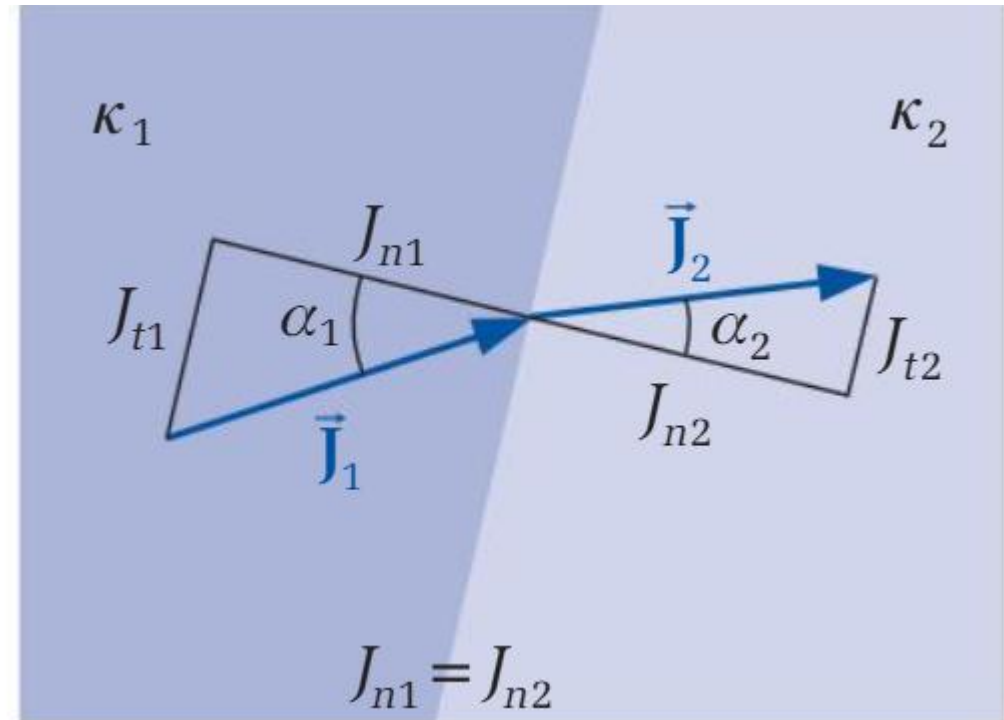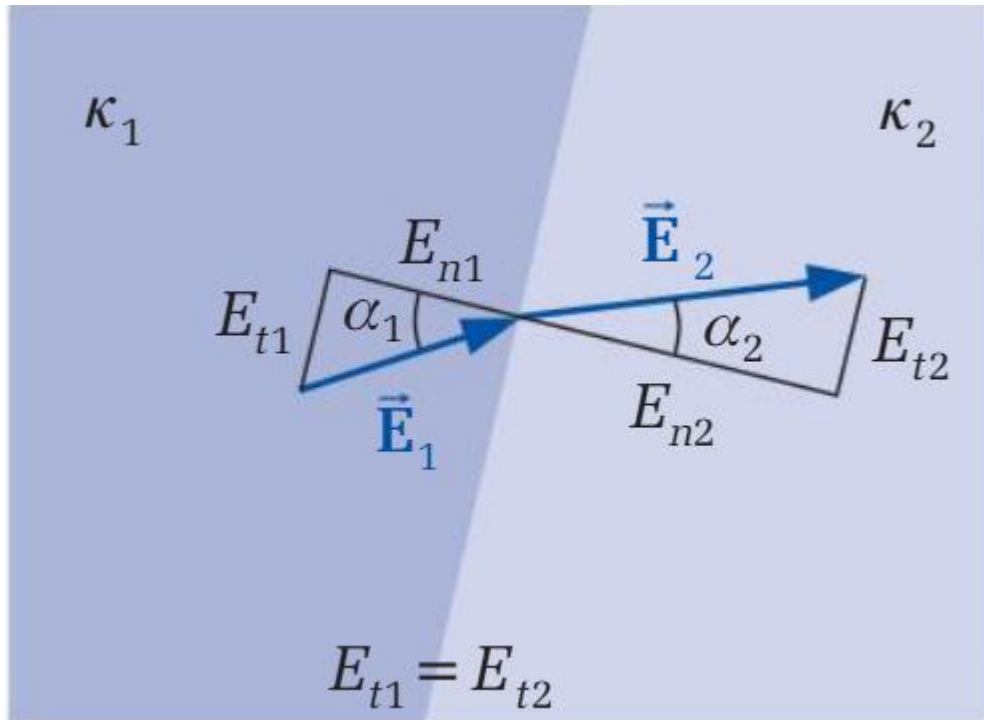


$$\frac{\tan \alpha_1}{\tan \alpha_2} = \frac{E_{n2}}{E_{n1}} = \frac{J_{t1}}{J_{t2}} = \frac{\kappa_1}{\kappa_2}.$$

Kleine Aufgabe

Gegeben sei die Leitfähigkeit κ_2 , der Betrag der Stromdichte $|\vec{J}_2|$, sowie die Winkel α_1 und α_2

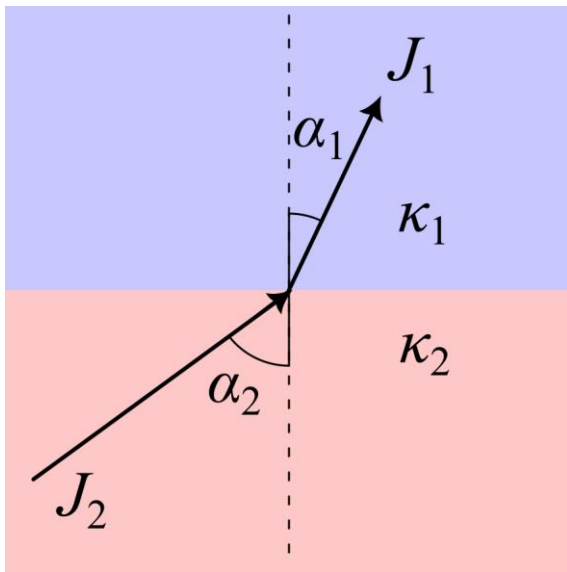
- Berechne die Normal und Tangentialkomponente von $\vec{J}_2$
- Berechne die Leitfähigkeit κ_1
- Berechne Normal und Tangentialkomponente von $\vec{J}_1$



Was passiert hier?

- Wenn Material 2 nicht leitet, dann kann auch kein Strom fließen


$$J_{n1}|_A = E_{n1}|_A = 0.$$

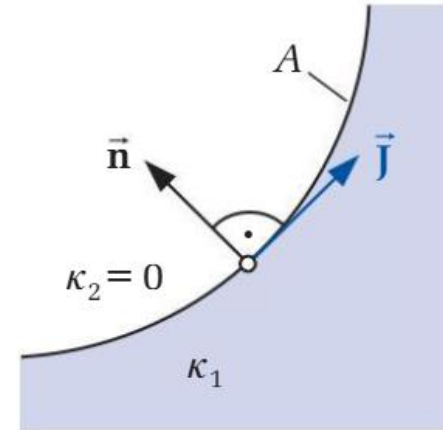

$$J_{t1}|_A = E_{t1}|_A = 0.$$

- Wenn Material 2 unendlich gut leitet, verschwindet das elektrische Feld


$$\vec{E} = \frac{\vec{J}}{\kappa}$$

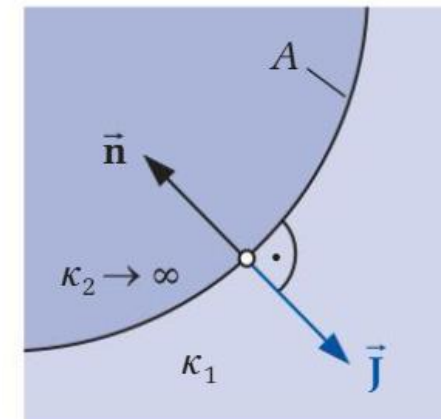

Was passiert nun?

Sei nun $\kappa_1 \rightarrow 0$ und $\kappa_2 > 0$.

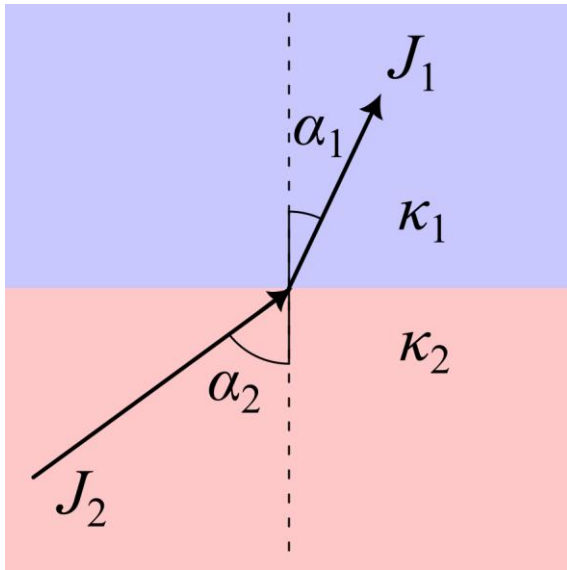Was kann man über $\vec{J}_1$ und $\vec{J}_2$ aussagen?



Leistung und Energie

$$P = U I = I^2 R = U^2 / R$$

- Energie = Leistung * Zeit, in der man die Leistung erbringt

$$W_e = \int_t P dt$$

Widerstandsnetzwerke

- Wie Kondensatoren einfach umgekehrt

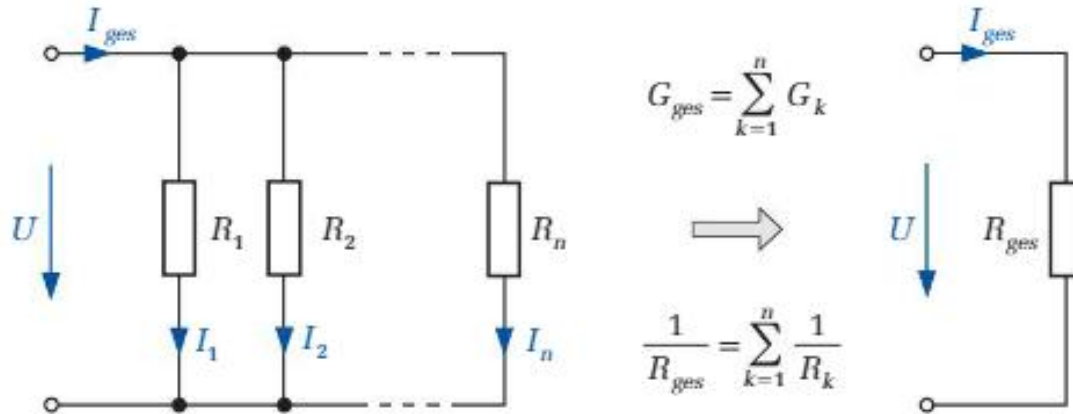


Abbildung 3.12: Parallelschaltung von Widerständen


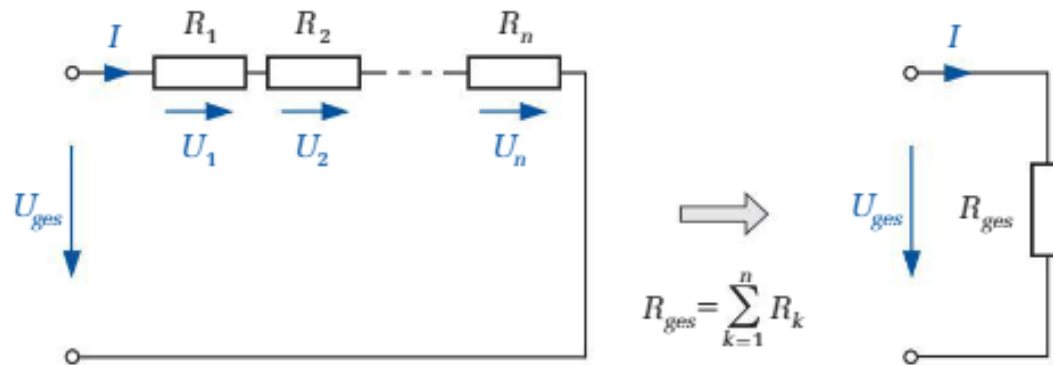


Abbildung 3.11: Reihenschaltung von Widerständen

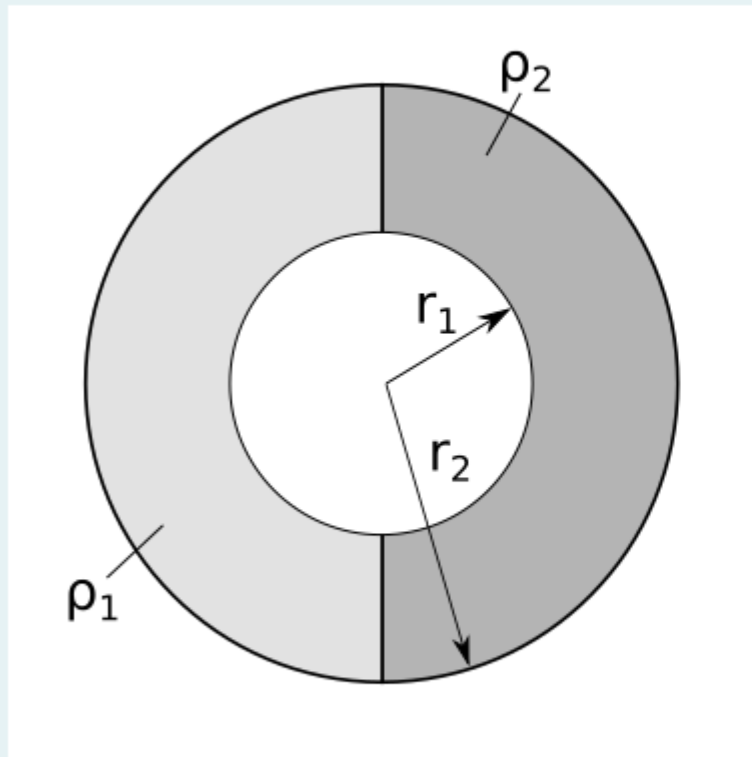Aufgabe Moodle

Zwischen zwei nach unten angeführtem Bild koaxial angeordneten, dünnwandigen Metallrohren mit den Radien $r_1 = 1.15 \text{ mm}$ und $r_2 = 3.57 \text{ mm}$ der Länge $l = 4.68 \text{ m}$ befinden sich zwei verschiedene Stoffe mit den spezifischen Widerständen $\rho_1 = 73.4 \text{ M}\Omega \text{ m}$ und $\rho_2 = 0.195 \text{ G}\Omega \text{ m}$. Die beiden Stoffe sind durch dünne Isolierschichten voneinander getrennt.



Welcher Widerstand R besteht zwischen den beiden Metallrohren?

$R =$

Takeaways

Drei Dinge, die heute sitzen sollten.

01

Strom und Stromdichte

02

URI und PUI

03

Grenzflächen

Fragen?